
 


Operaciones Lógicas en VHDL con diseño de alto nivel

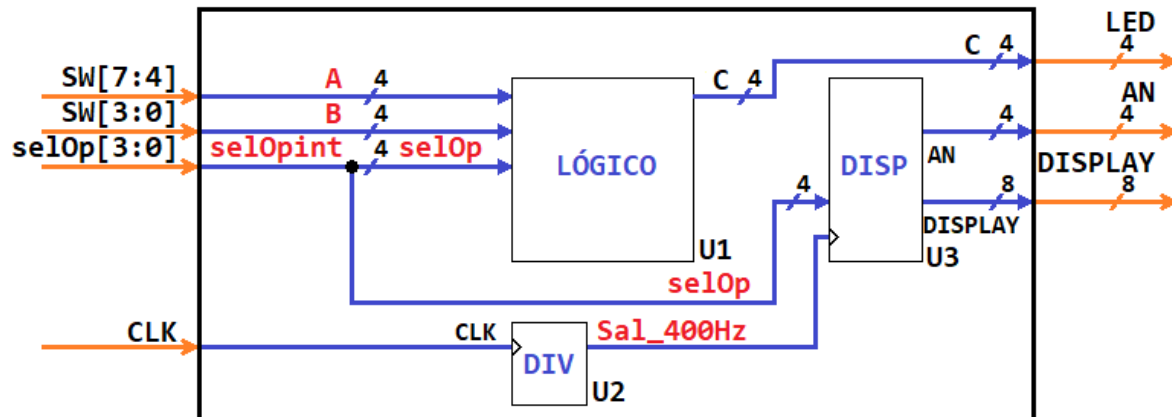Se presenta un ejemplo de un circuito que realiza las operaciones lógicas AND, OR XOR y NOT bit a bit para entradas de 4 bits con salida a display y leds, implementado en la tarjeta nexys 2, utilizando diseño de alto nivel TLD, compuesto por 3 códigos para los tres bloques escritos en VHDL, como se presenta en el diagrama de bloques siguiente y el diseño del proyecto en el ISE de Xilinx:



-- Top Level Design
-- Lógico AND OR XOR NOT
-- con salida a display.

```
Library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

-- Declaración de la entidad

```
entity logico_top is
```

```
Port (
```

```
    CLK: in STD_LOGIC; -- reloj de 50MHz para la nexys 2 y 100MHz para nexys 3  
    SW: in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- A SW[7:4], B SW[3:0]
```

```

selOp: in STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0); -- selector de operación lógica
LED: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0); -- salida a leds testigos
DISPLAY: out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0); -- segmentos del display "abcdefgP"
AN: out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)); -- ánodos del display

```

```

end logico_top;

```

```

-- Declaración de la arquitectura

```

```

architecture Behavioral of logico_top is

```

```

-- Declaración de señales del divisor

```

```

signal SAL_400Hz: std_logic; --salidas 2.5ms

```

```

-- Declaración del selector

```

```

signal selOpint: std_logic_vector (3 DOWNT0 0); -- op lógica

```

```

BEGIN

```

```

selOpint <= selOp;

```

```

-- Declaración del cto lógico -- U1

```

```

U1: ENTITY WORK.logico PORT MAP(
    A      => SW(7 DOWNT0 4),    -- a SW
    B      => SW(3 DOWNT0 0),    -- a SW
    C      => LED,               -- a señal LD
    selOp  => selOpint           -- a señal selOp (U3) y BTN
);

```

```

-- Declaración del componente del divisor (2.5ms=400Hz) -- U2

```

```

U2: ENTITY WORK.DIV_CLK PORT MAP(
    CLK      => CLK,             -- a reloj 50MHz p/nexys2
    SAL_400Hz => SAL_400Hz      -- a señal p/displays (U4)
);

```

```

-- Declaración del controlador de display -- U3

```

```


U3: ENTITY WORK.DISPLAYS PORT MAP(
    selOp      => selOpint,      -- a señal selOp (U1)
    SAL_400Hz  => SAL_400Hz,    -- a señal p/div_clk (U4)
    DISPLAY    => DISPLAY,      -- a segmentos del display
    AN         => AN            -- a ánodos del display

```

```
);
```

```
end Behavioral; -- fin de la arquitectura TLD
```

 El primer componente (U1) a implementar es el bloque que realiza las funciones lógicas AND, OR XOR y NOT entre las dos A y B de 4 bits, junto con el selector de operación (selOp) para visualizar el resultado en los leds (bit a bit) y el nombre de la operación en los displays, empleando el código siguiente.



```
-- programa que realiza la operación lógica bit a bit entre 2 entradas de
-- 4 bits con salida a display y leds
```

```
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
-- Declaración de la entidad
```

```
entity LOGICO is
Port (
    A,B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- entradas con interruptores
    C: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- salida a leds testigos
    selOp: in STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)); -- a botones
end LOGICO;
```

```
-- Declaración de la arquitectura
```

```
architecture Behavioral of LOGICO is
```

```
BEGIN
```

```
-----OPERACIONES-----
-- en este proceso realiza las operaciones según el selector selOp
```


```

PROCESS(A,B,selOp)
begin
    case selOp is
        -- función lógica
        when "0001" => c <= A AND B; -- AND
        when "0010" => c <= A OR B;  -- OR
        when "0100" => c <= A XOR B; -- XOR
        when "1000" => c <= NOT A;   -- NOT
        when others => c <= (others => '0');
    end case;
end process; --termina el proceso de operaciones

end Behavioral; -- fin de la arquitectura

```

 El segundo componente a declarar es U2, un divisor de frecuencia para generar la señal de barrido de los displays a 400Hz (2.5ms). Y el código viene enseguida.



-- Divisor de 2.5ms (400Hz)

```

Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

```

-- Declaración de la entidad

```

entity DIV_CLK is
Port (
    CLK: in STD_LOGIC; -- reloj de 50MHz para la nexys 2 y 100MHz para nexys 3
    SAL_400Hz: inout STD_LOGIC); --salida 2.5ms,

end DIV_CLK;

```

-- Declaración de la arquitectura

```

architecture Behavioral of DIV_CLK is

```

-- Declaración de señales de los divisores

```
signal conta_1250us: integer range 1 to 62_500:=1; -- pulso1 de 1250us@400Hz (0.25ms)
```

```
BEGIN
```

```
-----DIVISOR 2.5ms=400Hz-----
```

```
-----DIVISOR ÁNODOS-----
```

```
process (CLK) begin
```

```
    if rising_edge(CLK) then
```

```
        if (conta_1250us = 62_500) then --cuenta 1250us (50MHz=62500)
```

```
            -- if (conta_1250us = 125000) then --cuenta 1250us (100MHz=125000)
```

```
            SAL_400Hz <= NOT(SAL_400Hz); --genera un barrido de 2.5ms
```

```
            conta_1250us <= 1;
```

```
        else
```

```
            conta_1250us <= conta_1250us + 1;
```


```
        end if;
```

```
    end if;
```

```
end process; -- fin del proceso Divisor Ánodos
```

```
-----  
end Behavioral; -- fin de la arquitectura
```

 El componente 3 (U3) es el encargado de desplegar cada nombre de la operación lógica seleccionada (selOp) en un display de 4 dígitos conectado en bus (los datos de los segmentos llegan a todos los dígitos) con control de 4 ánodos habilitados en bajo para la Nexys 2.



```
-----  
-- Controlador del display de 4 digitos para las letras  
-----
```

```
Library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_arith.all;
```

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
-----  
-- Declaración de la entidad
```

```

entity DISPLAYS is
Port (
    selOp: in std_logic_vector (3 DOWNT0 0); -- selector de operación lógica
    SAL_400Hz: in STD_LOGIC; -- reloj de 400Hz
    DISPLAY: out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0); -- seg dsply "abcdefgP"
    AN: out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)); -- ánodos del display

end DISPLAYS;

```

-- Declaración de la arquitectura

```

architecture Behavioral of DISPLAYS is

```

-- Declaración de señales de la multiplexación y asignación de letras al disp

```

signal SEL: std_logic_vector (1 downto 0):="00"; -- selector de barrido

```

-- Declaración de constantes para las letras (AND, OR, XOR, NOT) al disp

```

constant A: std_logic_vector (7 downto 0):= "00010001"; -- A
constant N: std_logic_vector (7 downto 0):= "11010101"; -- n
constant D: std_logic_vector (7 downto 0):= "10000101"; -- d
constant V: std_logic_vector (7 downto 0):= "11111111"; -- V sin dato

```

```

constant O: std_logic_vector (7 downto 0):= "00000011"; -- O
constant R: std_logic_vector (7 downto 0):= "11110101"; -- r

```

```

constant X: std_logic_vector (7 downto 0):= "00111011"; -- ^

```

```

constant T: std_logic_vector (7 downto 0):= "11100001"; -- t

```

```

BEGIN

```

-----MULTIPLEXOR-----

```

PROCESS(SAL_400Hz, sel, selOp)
BEGIN

```

```

    IF SAL_400Hz'EVENT and SAL_400Hz='1' THEN SEL <= SEL + '1';

```

```

        CASE(SEL) IS
        when "00" => AN <="0111"; --
            if selOp = x"1" then DISPLAY <= V; -- andV
            elsif selOp = x"2" then DISPLAY <= V; -- orvV
            elsif selOp = x"4" then DISPLAY <= V; -- ^orV
            elsif selOp = x"8" then DISPLAY <= V; -- notV
            else DISPLAY <= V; -- sin dato
        end case;
    end if;

```

```

        end if;

when "01" => AN <="1011";    --
    if selOp = x"1" then DISPLAY <= D;    -- anDv
    elsif selOp = x"2" then DISPLAY <= V;    -- orVv
    elsif selOp = x"4" then DISPLAY <= R;    -- ^oRv
    elsif selOp = x"8" then DISPLAY <= T;    -- noTv
    else DISPLAY <= V;    -- sin dato
    end if;

when "10" => AN <="1101";    --
    if selOp = x"1" then DISPLAY <= N;    -- aNdv
    elsif selOp = x"2" then DISPLAY <= R;    -- oRvv
    elsif selOp = x"4" then DISPLAY <= O;    -- ^Orv
    elsif selOp = x"8" then DISPLAY <= O;    -- nOtv
    else DISPLAY <= V;    -- sin dato
    end if;

when "11" => AN <="1110";    --
    if selOp = x"1" then DISPLAY <= A;    -- Andv
    elsif selOp = x"2" then DISPLAY <= O;    -- Orvv
    elsif selOp = x"4" then DISPLAY <= X;    -- ^orv
    elsif selOp = x"8" then DISPLAY <= N;    -- Not
    else DISPLAY <= V;    -- sin dato
    end if;

when OTHERS=>AN <="1111";    --
    if selOp = x"1" then DISPLAY <= V;    -- and
    elsif selOp = x"2" then DISPLAY <= V;    -- or
    elsif selOp = x"4" then DISPLAY <= V;    -- xor
    elsif selOp = x"8" then DISPLAY <= V;    -- not
    else DISPLAY <= V;    -- sin dato
    end if;

END CASE;

end if;

END PROCESS; -- fin del proceso Multiplexor

-----
end Behavioral; -- fin de la arquitectura

```

// Archivo de restricciones de usuario (UCF) //

#####

##Asignación de terminales de la NEXYS 2 NEXYS 2 NEXYS 2

//DISPLAYS

```
NET "DISPLAY(7)" LOC = "L18"; // a
NET "DISPLAY(6)" LOC = "F18"; // b
NET "DISPLAY(5)" LOC = "D17"; // c
NET "DISPLAY(4)" LOC = "D16"; // d
NET "DISPLAY(3)" LOC = "G14"; // e
NET "DISPLAY(2)" LOC = "J17"; // f
NET "DISPLAY(1)" LOC = "H14"; // g
NET "DISPLAY(0)" LOC = "C17"; // P
```

//ANODOS

```
NET "AN(3)" LOC = "F17"; // AN0
NET "AN(2)" LOC = "H17"; // AN1
NET "AN(1)" LOC = "C18"; // AN2
NET "AN(0)" LOC = "F15"; // AN3
```

//selOp--PUSH BUTTON

```
NET "selOp(0)" LOC = "B18"; // btn0 and
NET "selOp(1)" LOC = "D18"; // btn1 or
NET "selOp(2)" LOC = "E18"; // btn2 xor
NET "selOp(3)" LOC = "H13"; // btn3 not
```

//CLK reloj 50MHz

```
NET "CLK" LOC = "B8";
```

// entrada A y B a SW

```
NET "SW(0)" LOC = "G18"; // SW0 B(0)
NET "SW(1)" LOC = "H18"; // SW1 B(1)
NET "SW(2)" LOC = "K18"; // SW2 B(2)
NET "SW(3)" LOC = "K17"; // SW3 B(3)
```

```
NET "SW(4)" LOC = "L14"; // SW4 A(0)
NET "SW(5)" LOC = "L13"; // SW5 A(1)
NET "SW(6)" LOC = "N17"; // SW6 A(2)
NET "SW(7)" LOC = "R17"; // SW7 A(3)
```


// salida a led testigos del resultado C

```
NET "led(0)" LOC = "J14"; // LD0
NET "led(1)" LOC = "J15"; // LD1
NET "led(2)" LOC = "K15"; // LD2
NET "led(3)" LOC = "K14"; // LD3
#NET "led(4)" LOC = "E17"; // LD4
#NET "led(5)" LOC = "P15"; // LD5
```



```
#NET "led(6)" LOC = "F4" ; // LD6
#NET "led(7)" LOC = "R4" ; // LD7
```

 A continuación, se presentan las fotos del funcionamiento de las salidas lógicas para cada función.




1 1 0 0 1 0 1 0 (A and B)
A B



1 1 0 0 1 0 1 0 (A xor B)
A B



1 1 0 0 1 0 1 0 (A or B)
A B

 

1 1 0 0 1 0 1 0 (not A)
A B