
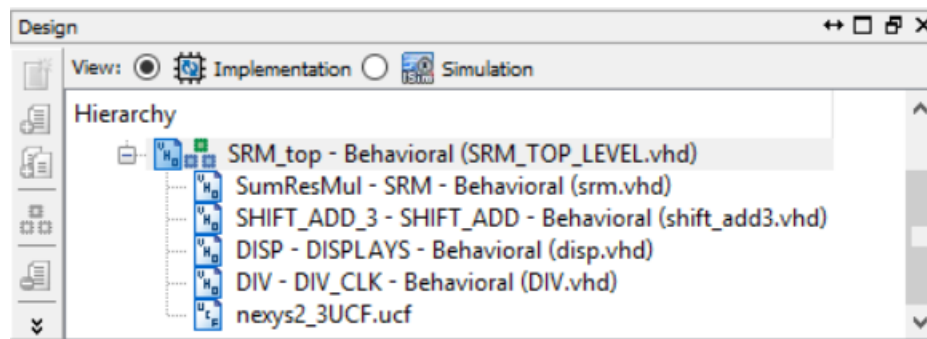

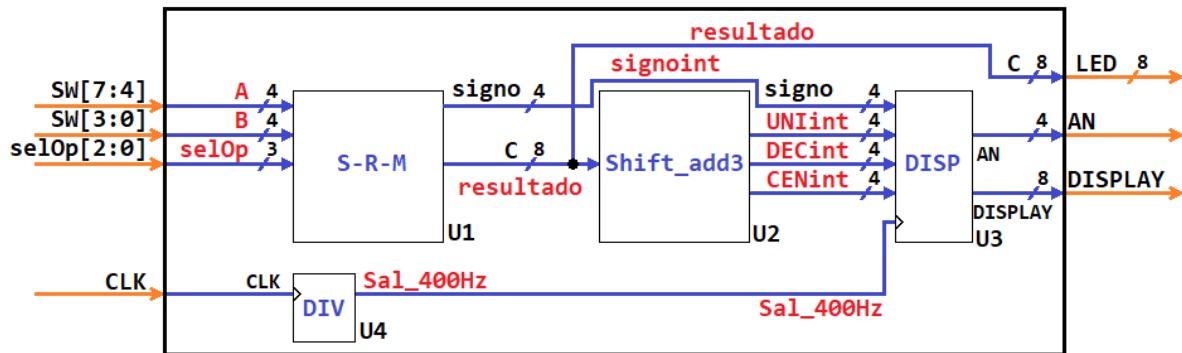
## Sumador-Restador-Multiplicador en VHDL con diseño de alto nivel

Se presenta un ejemplo de un SRM de 4 bits con salida a display implementado en la tarjeta nexys, utilizando diseño de alto nivel compuesto por 4 códigos escritos en VHDL, como se presenta en el diagrama de bloques siguiente y el diseño del proyecto en el ISE de Xilinx:



-- Top Level Design  
-- Sumador, restador y multiplicador  
-- con salida a display.

```
Library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

-- Declaración de la entidad

```
entity SRM_top is  
Port (  
    CLK: in STD_LOGIC; -- reloj de 50MHz para la nexys 2 y 100MHz para nexys 3  
    SW: in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- A SW[7:4], B SW[3:0]  
    selOp: in STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); -- selector de operación S R M  
    LED: out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- salida a leds testigos
```

```

        DISPLAY: out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- segmentos del display
                --"abcdefgP"
        AN: out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)); -- ánodos del display

end SRM_top;

-----

-- Declaración de la arquitectura

architecture Behavioral of SRM_top is

-- Declaración de señales del divisor
signal SAL_400Hz: std_logic; --salidas 2.5ms

-- Declaración de señales del resultado
signal resultado: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- señal para leds y resultado

-- Declaración de señales de la asignación de U-D-C-UM
signal UNlint,DECint,CENint, signoint: std_logic_vector (3 DOWNTO 0); -- U D C signo

BEGIN

LED <= resultado;


```

```

-----

-- Declaración del srm con signo
-- U1
SumResMul: ENTITY WORK.SRM PORT MAP(
        A          =>    SW(7 DOWNTO 4),    -- a SW
        B          =>    SW(3 DOWNTO 0),      -- a SW
        C          =>    resultado,           -- a señal p/LD y shift_add3 (U2)
        selOp      =>    selOp,               -- a BTN
        signo      =>    signoint              -- a señal p/displays (U3)
);

-----


```

```

-----

-- Declaración del componente que convierte de binario a decimal
-- por la metodología de correr y sumar 3 (shift and add 3)
-- U2
SHIFT_ADD_3: ENTITY WORK.SHIFT_ADD PORT MAP(
        C => resultado, -- a señal p/LD y srm (U1)
        UNI => UNlint, -- a señal p/displays (U3)
        DEC => DECint, -- a señal p/displays (U3)
        CEN => CENint -- a señal p/displays (U3)
);

-----


```

---

```
-- Declaración del controlador de display
```

```
-- U3
```

```
DISP: ENTITY WORK.DISPLAYS PORT MAP(  
    UNI          =>    UNInt,      -- a señal p/shift_add (U2)  
    DEC          =>    DECInt,      -- a señal p/shift_add (U2)  
    CEN          =>    CENInt,      -- a señal p/shift_add (U2)  
    signo        =>    signoint,    -- a señal p/srm (U1)  
    SAL_400Hz    =>    SAL_400Hz,   -- a señal p/div_clk (U4)  
    DISPLAY      =>    DISPLAY,     -- a segmentos del display  
    AN           =>    AN           -- a ánodos del display  
);
```

---

---

```
-- Declaración del componente de los divisores (1ms=1kHz, 2.5ms=400Hz)
```


```
-- U4
```

```
DIV: ENTITY WORK.DIV_CLK PORT MAP(  
    CLK          =>    CLK,         -- a reloj 50MHz p/nexys2  
    SAL_400Hz    =>    SAL_400Hz    -- a señal p/displays (U4)  
);
```

---

```
end Behavioral; -- fin de la arquitectura TLD
```

 El primer componente (U1) a implementar es el sumador-restador-multiplicador con entradas de datos (A y B) de 4 bits, un selector de operación (selOp) para visualizar la suma, resta o multiplicación, mandando el resultado de 8 bits y el signo, con el siguiente código.



---

```
-- programa de un sumador, restador y multiplicador de
```

```
-- 4 bits con salida a display, con BCD shift and add3
```

```
-- estructura de top level design
```

---

```
Library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```

use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

```

-----  
-- Declaración de la entidad

```

entity SRM is
Port (
    A,B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);    -- entradas con interruptores
    C: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);      -- salida a leds testigos
    signo: out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);  -- salida para el signo
    selOp: in STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0));  -- a botones
end SRM;

```

-----  
-- Declaración de la arquitectura

```

architecture Behavioral of SRM is

```

```

BEGIN

```

-----OPERACIONES-----  
-- en este proceso realiza las operaciones según el selector selOp  
PROCESS(A,B,selOp)

```

begin
    case selOp is
        when "001" =>      c <= ("0000" & A) + ("0000" & B); signo <= x"E"; -- suma
        when "010" =>      -- resta
            if A >= B then  c <= ("0000" & A) - ("0000" & B); signo <= x"E";
            else            c <= ("0000" & B) - ("0000" & A); signo <= x"F";
            end if;
        when "100" =>      c <= A * B; signo <= x"E";      -- multiplicación
        when others =>      c <= (others => '0'); signo <= x"E";
    end case;

```

```

end process; --termina el proceso de operaciones


```

```

end Behavioral; -- fin de la arquitectura

```

 El segundo componente (U2) es el convertidor BCD para el manejador de los datos (unidades-decenas-centenas) al display. El código utiliza el método que se conoce como desplazar y sumar 3 (shift and add 3).



### -- CONVERTIDOR SHIFT AND ADD 3

```

Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

```

### -- Declaración de la entidad

```
entity SHIFT_ADD is
```

```
Port (
```

```
    C: in std_logic_vector (7 DOWNTO 0):=(others=>'0');
```

-- 8 bits

```
    UNI,DEC,CEN: out std_logic_vector (3 DOWNTO 0)
```

-- digitos unidades,

```
);
```

-- decenas y centenas

```
end SHIFT_ADD;
```

### -- Declaración de la arquitectura

```
architecture Behavioral of SHIFT_ADD is
```

```
-- Declaración de señales de la asignación de U-D-C
```

```
signal P: std_logic_vector (11 DOWNTO 0); -- asigna UNI, DEC, CEN
```

```
BEGIN
```

```
-----CONVERTIR DE BIN A BCD-----
```

```

-- Este proceso contiene un algoritmo recorre y suma 3 para
-- convertir un número binario abcd, que se manda a los displays.
-- El algoritmo consiste en desplazar (shift) el vector inicial
-- (en binario) el número de veces según sea el número de bits,
-- y cuando alguno de los bloques de 4 bits (U-D-C-UM, que es el
-- número de bits necesarios para que cuente de 0 a 9 por cifra)
-- sea igual o mayor a 5 (por eso el >4) se le debe sumar 3
-- a ese bloque, después se continua desplazando hasta que otro
-- (o el mismo) bloque cumpla con esa condición y se le sumen 3.

```

-- Inicialmente se rota 3 veces porque es el número mínimo de bits  
-- que debe tener para que sea igual o mayor a 5.  
-- Finalmente se asigna a otro vector, el vector ya convertido,  
-- que cuenta con 3 bloques para las 3 cifras de 4 bits cada una.

PROCESS(C)

--20 bits para separar las Centenas-Decenas-Unidades  
VARIABLE C\_D\_U:STD\_LOGIC\_VECTOR(19 DOWNT0 0);

BEGIN

--ciclo de inicialización-----

FOR I IN 0 TO 19 LOOP -- manda ceros a los 18 bits +2  
    C\_D\_U(I):='0'; -- se inicializa con 0  
END LOOP;

C\_D\_U(7 DOWNT0 0):=C(7 downto 0); --c del SRM de 8 bits

--ciclo de asignación C-D-U-----

FOR I IN 0 TO 7 LOOP -- hace 8 veces el ciclo shift-add3

IF C\_D\_U(11 DOWNT0 8) > 4 THEN -- U --  
    C\_D\_U(11 DOWNT0 8):= C\_D\_U(11 DOWNT0 8)+3;  
END IF;

IF C\_D\_U(15 DOWNT0 12) > 4 THEN -- D --  
    C\_D\_U(15 DOWNT0 12):= C\_D\_U(15 DOWNT0 12)+3;  
END IF;

IF C\_D\_U(19 DOWNT0 16) > 4 THEN -- C --  
    C\_D\_U(19 DOWNT0 16):= C\_D\_U(19 DOWNT0 16)+3;  
END IF;

-- shift -- realiza el corrimiento -----

C\_D\_U(19 DOWNT0 1):= C\_D\_U(18 DOWNT0 0);

END LOOP;

P<=C\_D\_U(19 DOWNT0 8); -- guarda en P y en seguida se separan C-D-U

END PROCESS; -- fin del proceso Display

-- separa C-D-U --

-- UNIDADES --

UNI<=P(3 DOWNT0 0);

-- DECENAS --


DEC<=P(7 DOWNT0 4);

-- CENTENAS --

```
CEN<=P(11 DOWNT0 8);
```

end Behavioral; -- fin de la arquitectura

 El componente 3 (U3) es el encargado de desplegar el resultado en un display de 4 dígitos conectado en bus (los datos de los segmentos llegan a todos los dígitos) con control de 4 ánodos habilitados en bajo para la Nexys.



-- Controlador del display de 4 dígitos

```
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

-- Declaración de la entidad

```
entity DISPLAYS is
```

```
Port (
```

```
    UNI,DEC,CEN,signo: in std_logic_vector (3 DOWNT0 0); -- dígitos unidades, decenas,
                                                         -- centenas y signo
```

```
    SAL_400Hz: in STD_LOGIC; -- reloj de 400Hz
```

```
    DISPLAY: out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0); -- seg dsply "abcdefgP"
```

```
    AN: out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)); -- ánodos del display
```

```
end DISPLAYS;
```

-- Declaración de la arquitectura

```
architecture Behavioral of DISPLAYS is
```

-- Declaración de señales de la multiplexación y asignación de U-D-C al disp

```
signal SEL: std_logic_vector (1 downto 0):="00"; -- selector de barrido
signal D: std_logic_vector (3 downto 0); -- almacena los valores del disp
```

```
BEGIN
```

```
-----MULTIPLEXOR-----
```

```
PROCESS(SAL_400Hz, sel, UNI, DEC, CEN)
BEGIN
```

```
IF SAL_400Hz'EVENT and SAL_400Hz='1' THEN SEL <= SEL + '1';
```

```
    CASE(SEL) IS
        when "00" => AN <="0111"; D <= UNI;           -- UNIDADES
        when "01" => AN <="1011"; D <= DEC;           -- DECENAS
        when "10" => AN <="1101"; D <= CEN;           -- CENTENAS
        when "11" => AN <="1110"; D <= SIGNO;         -- signo
        when OTHERS=>AN <="1111"; D <= SIGNO;         -- signo
    END CASE;
```

```
end if;
```

```
END PROCESS; -- fin del proceso Multiplexor
```

```
-----DISPLAY-----
```

```
PROCESS(D)
Begin
```

```
    case(D) is
        -- abcdefgP
        WHEN x"0" => DISPLAY <= "00000011"; --0
        WHEN x"1" => DISPLAY <= "10011111"; --1
        WHEN x"2" => DISPLAY <= "00100101"; --2
        WHEN x"3" => DISPLAY <= "00001101"; --3
        WHEN x"4" => DISPLAY <= "10011001"; --4
        WHEN x"5" => DISPLAY <= "01001001"; --5
        WHEN x"6" => DISPLAY <= "01000001"; --6
        WHEN x"7" => DISPLAY <= "00011111"; --7
        WHEN x"8" => DISPLAY <= "00000001"; --8
        WHEN x"9" => DISPLAY <= "00001001"; --9
        WHEN x"F" => DISPLAY <= "11111101"; --signo
        WHEN OTHERS => DISPLAY <= "11111111"; --apagado
    END CASE;
```



```
END PROCESS; -- fin del proceso Display
```

```
-----  
end Behavioral; -- fin de la arquitectura
```

El último componente a declarar es U4, un divisor de frecuencia para generar la señal de barrido de los displays a 400Hz (2.5ms).



```
-----  
-- Divisor de 2.5ms (400Hz)  
-----
```

```
Library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
-----  
-- Declaración de la entidad
```

```
entity DIV_CLK is  
Port (  
    CLK: in STD_LOGIC; -- reloj de 50MHz para la nexys 2 y 100MHz para nexys 3  
    SAL_400Hz: inout STD_LOGIC); --salida 2.5ms,  
end DIV_CLK;
```

```
-----  
-- Declaración de la arquitectura
```

```
architecture Behavioral of DIV_CLK is
```

```
-- Declaración de señales de los divisores
```

```
signal conta_1250us: integer range 1 to 62_500:=1; -- pulso1 de 1250us@400Hz (0.25ms)
```

```
BEGIN
```

```
-----DIVISOR 2.5ms=400Hz-----
```

```
-----DIVISOR ÁNODOS-----
```

```
process (CLK) begin
```

```

    if rising_edge(CLK) then
        if (conta_1250us = 62_500) then --cuenta 1250us (50MHz=62500)
            -- if (conta_1250us = 125000) then --cuenta 1250us (100MHz=125000)
            SAL_400Hz <= NOT(SAL_400Hz); --genera un barrido de 2.5ms
            conta_1250us <= 1;
        else
            conta_1250us <= conta_1250us + 1;
        end if;
    end if;

end process; -- fin del proceso Divisor Ánodos

-----
end Behavioral; -- fin de la arquitectura

```

**// Archivo de restricciones de usuario (UCF) //**

#####  
##Asignación de terminales de la NEXYS 2 NEXYS 2 NEXYS 2

**//DISPLAYS**

```

NET "DISPLAY(7)" LOC = "L18"; // a
NET "DISPLAY(6)" LOC = "F18"; // b
NET "DISPLAY(5)" LOC = "D17"; // c
NET "DISPLAY(4)" LOC = "D16"; // d
NET "DISPLAY(3)" LOC = "G14"; // e
NET "DISPLAY(2)" LOC = "J17"; // f
NET "DISPLAY(1)" LOC = "H14"; // g
NET "DISPLAY(0)" LOC = "C17"; // P

```

**//ANODOS**

```

NET "AN(3)" LOC = "F17"; // AN0
NET "AN(2)" LOC = "H17"; // AN1
NET "AN(1)" LOC = "C18"; // AN2
NET "AN(0)" LOC = "F15"; // AN3

```

**//selOp,RESET--PUSH BUTTON**

```

NET "selOp(0)" LOC = "B18"; // btn0 suma
NET "selOp(1)" LOC = "D18"; // btn1 resta
NET "selOp(2)" LOC = "E18"; // btn2 mult
//NET "RESET" LOC = "H13"; // btn3 RST

```

**//CLK reloj 50MHz**

```

NET "CLK" LOC = "B8";

```

**// entrada A y B a SW**

```
NET "SW(0)" LOC = "G18"; // SW0 B(0)
NET "SW(1)" LOC = "H18"; // SW1 B(1)
NET "SW(2)" LOC = "K18"; // SW2 B(2)
NET "SW(3)" LOC = "K17"; // SW3 B(3)
```

```
NET "SW(4)" LOC = "L14"; // SW4 A(0)
NET "SW(5)" LOC = "L13"; // SW5 A(1)
NET "SW(6)" LOC = "N17"; // SW6 A(2)
NET "SW(7)" LOC = "R17"; // SW7 A(3)
```

```
// salida a led testigos del resultado C
```

```
NET "led(0)" LOC = "J14"; // LD0
NET "led(1)" LOC = "J15"; // LD1
NET "led(2)" LOC = "K15"; // LD2
NET "led(3)" LOC = "K14"; // LD3
NET "led(4)" LOC = "E17"; // LD4
NET "led(5)" LOC = "P15"; // LD5
NET "led(6)" LOC = "F4"; // LD6
NET "led(7)" LOC = "R4"; // LD7
```

```
#####
```

```
##Asignación de terminales de la NEXYS 3
```

```
##//DISPLAYS
```

```
#NET "DISPLAY(7)" LOC = "T17"; // a
#NET "DISPLAY(6)" LOC = "T18"; // b
#NET "DISPLAY(5)" LOC = "U17"; // c
#NET "DISPLAY(4)" LOC = "U18"; // d
#NET "DISPLAY(3)" LOC = "M14"; // e
#NET "DISPLAY(2)" LOC = "N14"; // f
#NET "DISPLAY(1)" LOC = "L14"; // g
#NET "DISPLAY(0)" LOC = "M13"; // P
#
```

```
##//ANODOS
```

```
#NET "AN(3)" LOC = "N16"; // AN0
#NET "AN(2)" LOC = "N15"; // AN1
#NET "AN(1)" LOC = "P18"; // AN2
#NET "AN(0)" LOC = "P17"; // AN3
#
```

```
##//A,B--SW,RESET--PUSH BUTTON
```

```
#NET "UpDown(1)" LOC = "A8"; // btn0 SUBE
#NET "UpDown(0)" LOC = "C9"; // btn1 BAJA
#NET "RESET" LOC = "D9"; // btn2 RST
#
```

```
##//CLK reloj 100MHz
```

```
#NET "CLK" LOC = "V10"; #100MHz
```

```
#
```

```
##/C-LEDs salida a leds testigo  
#NET "" LOC = "U16"; // LD0  
##Asignación de terminales de la nexys3
```

Por último, se presentan 3 fotos de las operaciones realizadas (resta, suma y multiplicación).



A=7

B=15

↑  
resta



A=15

B=15

↑  
suma



A=15

B=15

↑  
multiplicación